

Lógica Combinacional

OdC 2021


Minitérminos y maxitérminos

Minitérminos y maxitérminos para tres variables binarias


<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	Minitérminos		Maxitérminos	
			Términos	Designación	Términos	Designación
0	0	0	$x'y'z'$	m_0	$x + y + z$	M_0
0	0	1	$x'y'z$	m_1	$x + y + z'$	M_1
0	1	0	$x'yz'$	m_2	$x + y' + z$	M_2
0	1	1	$x'yz$	m_3	$x + y' + z'$	M_3
1	0	0	$xy'z'$	m_4	$x' + y + z$	M_4
1	0	1	$xy'z$	m_5	$x' + y + z'$	M_5
1	1	0	xyz'	m_6	$x' + y' + z$	M_6
1	1	1	xyz	m_7	$x' + y' + z'$	M_7

Las funciones booleanas expresadas como suma de minitérminos o producto de maxitérminos están en **forma canónica**.


Programmable Logic Array (PLA)

 

Completa

 

Simplificada

 

Configurada

Ejercicio 1

Un detector de paridad impar de 4 entradas y una salida funciona de la siguiente manera: si la cantidad de entradas con valor '1' es impar la salida se pone en '1', en el resto de los casos la salida toma valor '0'.

- a) Construir la tabla de verdad para dicho sistema.
- b) Obtener la ecuación lógica como suma de minitérminos y producto de maxitérminos (funciones canónicas).
- c) Implementar el sistema con compuertas NAND de la cantidad de entradas requeridas.
- d) Implementar el sistema con una PLA.

Ejercicio 1 - a)

Un detector de paridad impar de 4 entradas y una salida funciona de la siguiente manera: si la cantidad de entradas con valor '1' es impar la salida se pone en '1', en el resto de los casos la salida toma valor '0'.

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Ejercicio 1 - b)

Ecuación lógica como suma de minitérminos (suma de productos):

$$S = A'B'C'D + A'B'CD' + A'BC'D' + A'BCD + AB'C'D' + AB'CD + ABC'D + ABCD'$$

Ecuación lógica como producto de maxitérminos (producto de sumas):

$$S = (A+B+C+D)*(A+B+C'+D')*(A+B'+C+D')*(A+B'+C'+D)*(A'+B+C+D')*(A'+B+C'+D)*(A'+B'+C+D)*(A'+B'+C'+D')$$

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Ejercicio 1 - c)

A partir de la ecuación lógica como suma de minitérminos:

$$S = A'B'C'D + A'B'CD' + A'BC'D' + A'BCD + AB'C'D' + AB'CD + ABC'D + ABCD'$$


Negando 2 veces S ($S'' = S$) se obtiene:

$$S'' = (A'B'C'D + A'B'CD' + A'BC'D' + A'BCD + AB'C'D' + AB'CD + ABC'D + ABCD')''$$

$$S = ((A'B'C'D)' * (A'B'CD')' * (A'BC'D')' * (A'BCD)' * (AB'C'D')' * (AB'CD)' * (ABC'D)' * (ABCD')')'$$

Ejercicio 1 - c)


$$S = ((A'B'C'D)' * (A'B'CD)') * (A'BC'D)' * (A'BCD)' * (AB'C'D)' * (AB'CD)' * (ABC'D)' * (ABCD)')$$

 

Ejercicio 1 - d)

Ecuación lógica como suma de minitérminos
(suma de productos):

$$S = A'B'C'D + A'B'CD' + A'BC'D' + A'BCD + AB'C'D' + AB'CD + ABC'D + ABCD'$$

 

Ejercicio 2

Un sistema digital recibe información en forma de palabras de 5 bits (**ABCDE**) en un código protegido contra errores, de tal forma que cualquier dato que se reciba debe contener 3 y sólo 3 bits en '1'. Diseñar un circuito con las entradas **ABCDE** y una salida **err** que se activa por bajo cuando se recibe un dato incorrecto.

- a) Construir la tabla de verdad para dicho sistema.
- b) Obtener la ecuación lógica como suma de minitérminos y producto de maxitérminos (funciones canónicas).
- c) Implementar el sistema con una PLA.

Ejercicio 2 - a)

A	B	C	D	E	err
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	0
...					

A	B	C	D	E	err
...					
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0