

Lenguajes de Descripción de Hardware

Ejemplo HDL 3-1

```
//Descripción del circuito simple de la fig. 3-37
module circuito_smpl(A,B,C,x,y);
    input A,B,C;
    output x,y;
    wire e;
    and g1(e,A,B);
    not g2(y,C);
    or g3(x,e,y);
endmodule
```

 


FIGURA 3-37

Circuito para ilustrar HDL

Lenguajes de Descripción de Hardware

102 Capítulo 3 Minimización en el nivel de compuertas

Retardos de compuerta

Cuando se usa HDL para hacer simulaciones, tal vez sea necesario especificar la magnitud del retardo que hay entre la entrada y la salida de las compuertas. En Verilog, el retardo se especifica en términos de *unidades de tiempo* y el símbolo #. La asociación de la unidad de tiempo con el tiempo físico se efectúa con la directriz de compilador **``timescale`**. (Las directrices al compilador inician con el símbolo ``` (acento grave).) Tales directrices se especifican antes de declarar módulos. Un ejemplo de directriz de escala de tiempo es:

```
`timescale 1ns/100ps
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

Ejemplo HDL 3-2

```
//Descripción de circuito con retardo
module circuito_con_retardo(A,B,C,x,y);
    input A,B,C;
    output x,y;
    wire e;
    and #(30) g1(e,A,B);
    or #(20) g3(x,e,y);
    not #(10) g2(y,C);
endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

Tabla 3-6

Salida de las compuertas después del retardo

	Unidades de tiempo	Entrada	Salida
	(ns)	ABC	y e x
Inicial	—	000	1 0 1
Cambio	—	111	1 0 1
	10	111	0 0 1
	20	111	0 0 1
	30	111	0 1 0
	40	111	0 1 0
	50	111	0 1 1

Lenguajes de Descripción de Hardware

Ejemplo HDL 3-3

```
//Estímulo para el circuito simple
module stimcrct;
reg A,B,C;
wire x,y;
circuito_con_retardo ccr(A,B,C,x,y);
initial
    begin
        A = 1'b0; B = 1'b0; C = 1'b0;
        #100
        A = 1'b1; B = 1'b1; C = 1'b1;
        #100 $finish;
    end
endmodule

//Descripción de circuito con retardo
module circuito_con_retardo (A,B,C,x,y);
    input A,B,C;
    output x,y;
    wire e;
    and #(30) g1(e,A,B);
    or #(20) g3(x,e,y);
    not #(10) g2(y,C);
endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

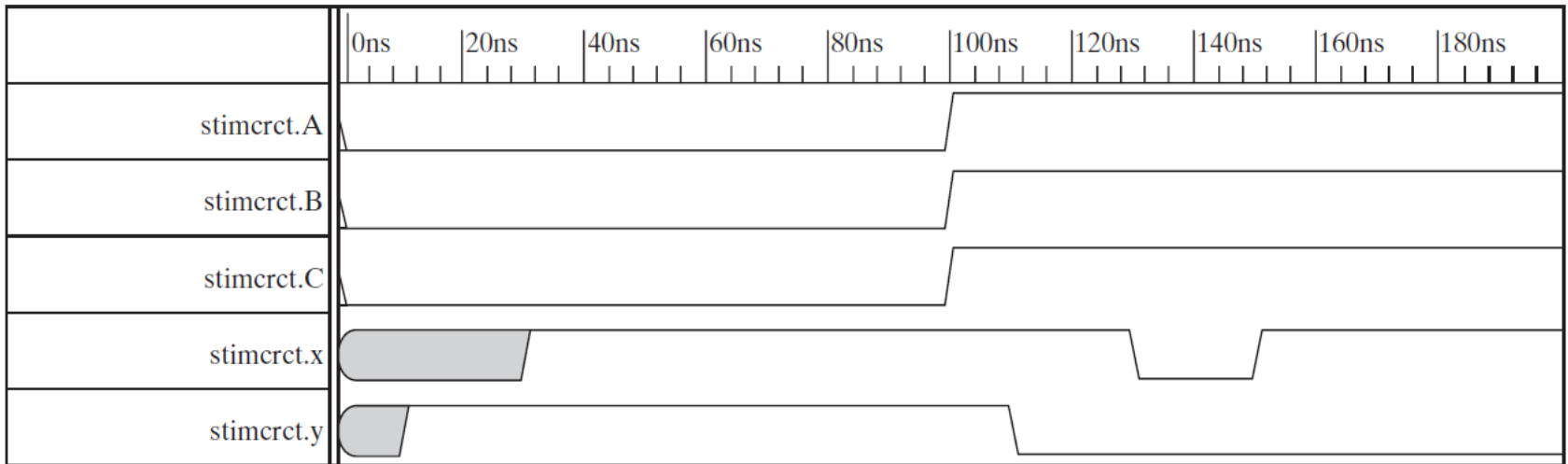


FIGURA 3-38

Salida de la simulación del ejemplo HDL 3-3

Lenguajes de Descripción de Hardware

Ejemplo HDL 3-4

```
//Circuito especificado con expresiones booleanas
module circuit_bln (x,y,A,B,C,D);
    input A,B,C,D;
    output x,y;
    assign x = A | (B & C) | (~B & D);
    assign y = (~B & C) | (B & ~C & ~D);
endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

Ejemplo HDL 3-5

```
//Primitiva definida por el usuario (UDP)
primitive crctp (x,A,B,C);
    output x;
    input A,B,C;
//Tabla de verdad para  $x(A,B,C) = \Sigma(0,2,4,6,7)$ 
    table
//      A    B    C    :    x    (Esto es sólo un comentario)
//      0    0    0    :    1;
//      0    0    1    :    0;
//      0    1    0    :    1;
//      0    1    1    :    0;
//      1    0    0    :    1;
//      1    0    1    :    0;
//      1    1    0    :    1;
//      1    1    1    :    1;
    endtable
endprimitive

//Crear una copia de la primitiva
module declare_crctp;
    reg x,y,z;
    wire w;
    crctp (w,x,y,z);
endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

- Modelado a nivel de compuertas y primitivas
- Modelado de flujo de datos (assign)
- Modelado de comportamiento (always)

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado a nivel de Compuertas

- Modelado a nivel de Compuertas

Tabla 4-9

Tablas de verdad para las compuertas primitivas predefinidas

and	0	1	x	z
0	0	0	0	0
1	0	1	x	x
x	0	x	x	x
z	0	x	x	x


or	0	1	x	z
0	0	1	x	x
1	1	1	1	1
x	x	1	x	x
z	x	1	x	x

xor	0	1	x	z
0	0	1	x	x
1	1	0	x	x
x	x	x	x	x
z	x	x	x	x

not	Entrada	Salida
	0	1
	1	0
	x	x
	z	x

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado a nivel de Compuertas

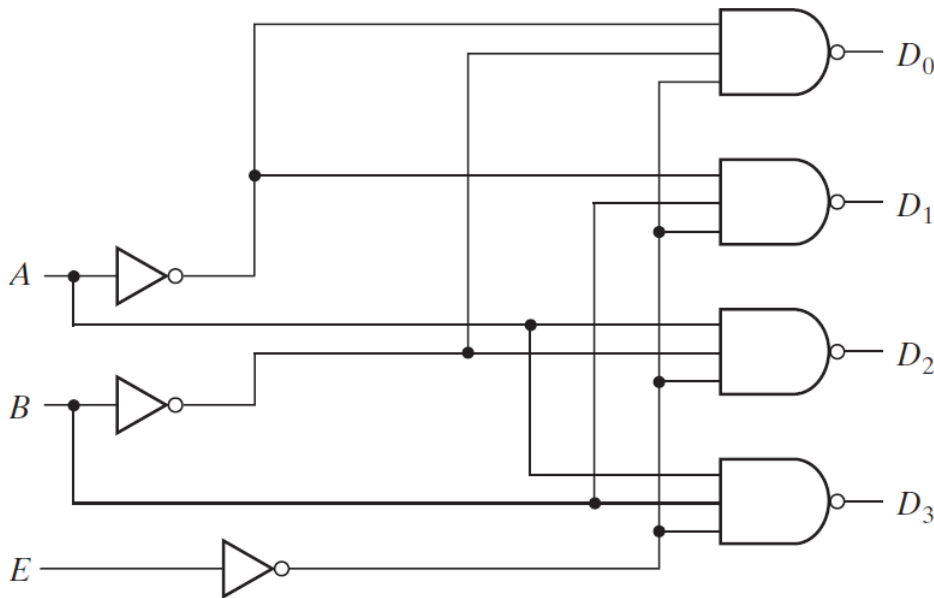

a) Diagrama lógico

<i>E</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>D</i> ₀	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₃
1	<i>X</i>	<i>X</i>	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

b) Tabla de verdad

FIGURA 4-19

Decodificador de 2 a 4 líneas con entrada habilitadora

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado a nivel de Compuertas

Ejemplo HDL 4-1

```
//Descripción a nivel de compuertas del decodificador 2 a 4
//de la figura 4-19
module decoder_g1 (A,B,E,D);
    input A,B,E;
    output [0:3]D;
    wire Anot,Bnot,Enot;
    not
        n1 (Anot,A) ,
        n2 (Bnot,B) ,
        n3 (Enot,E);
    nand
        n4 (D[0],Anot,Bnot,Enot) ,
        n5 (D[1],Anot,B,Enot) ,
        n6 (D[2],A,Bnot,Enot) ,
        n7 (D[3],A,B,Enot);
endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado a nivel de Compuertas

<i>Subíndice i:</i>	3	2	1	0	
Acarreo de entrada	0	1	1	0	C_i
Sumando	1	0	1	1	A_i
Sumando	0	0	1	1	B_i
Suma	1	1	1	0	S_i
Acarreo de salida	0	0	1	1	C_{i+1}


 


FIGURA 4-9


Sumador de cuatro bits

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado a nivel de Compuertas

 

a) $S = xy' + x'y$
 $C = xy$

 

b) $S = x \oplus y$
 $C = xy$

FIGURA 4-5

Implementación de semisumador

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado a nivel de Compuertas

Ejemplo HDL 4-2

```
//Descripción jerárquica a nivel de compuertas de un sumador de 4 bits
//Descripción del semisumador (véase la figura 4-5b)
module halfadder (S,C,x,y);
    input x,y;
    output S,C;
    //Crear ejemplares de compuertas primitivas
    xor (S,x,y);
    and (C,x,y);
endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado a nivel de Compuertas

 


FIGURA 4-8

Implementación de un sumador completo con dos semisumadores y una compuerta OR

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado a nivel de Compuertas

```
//Descripción de sumador completo (véase la figura 4-8)
module fulladder (S,C,x,y,z);
    input x,y,z;
    output S,C;
    wire S1,D1,D2; //Salidas de primera XOR y dos compuertas AND
    //Crear un ejemplar del semisumador
    halfadder HA1 (S1,D1,x,y),
                HA2 (S,D2,S1,z);
    or g1(C,D2,D1);
endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado a nivel de Compuertas

<i>Subíndice i:</i>	3	2	1	0	
Acarreo de entrada	0	1	1	0	C_i
Sumando	1	0	1	1	A_i
Sumando	0	0	1	1	B_i
Suma	1	1	1	0	S_i
Acarreo de salida	0	0	1	1	C_{i+1}

 


FIGURA 4-9
Sumador de cuatro bits

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado a nivel de Compuertas

```
//Descripción del sumador de 4 bits (véase la figura 4-9)
module _4bit_adder (S,C4,A,B,C0);
    input [3:0] A,B;
    input C0;
    output [3:0] S;
    output C4;
    wire C1,C2,C3; //Acarreos intermedios
    //Crear un ejemplar del sumador completo
    fulladder FA0 (S[0],C1,A[0],B[0],C0),
                FA1 (S[1],C2,A[1],B[1],C1),
                FA2 (S[2],C3,A[2],B[2],C2),
                FA3 (S[3],C4,A[3],B[3],C3);

endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado a nivel de Compuertas

- Lógica con tercer estado.

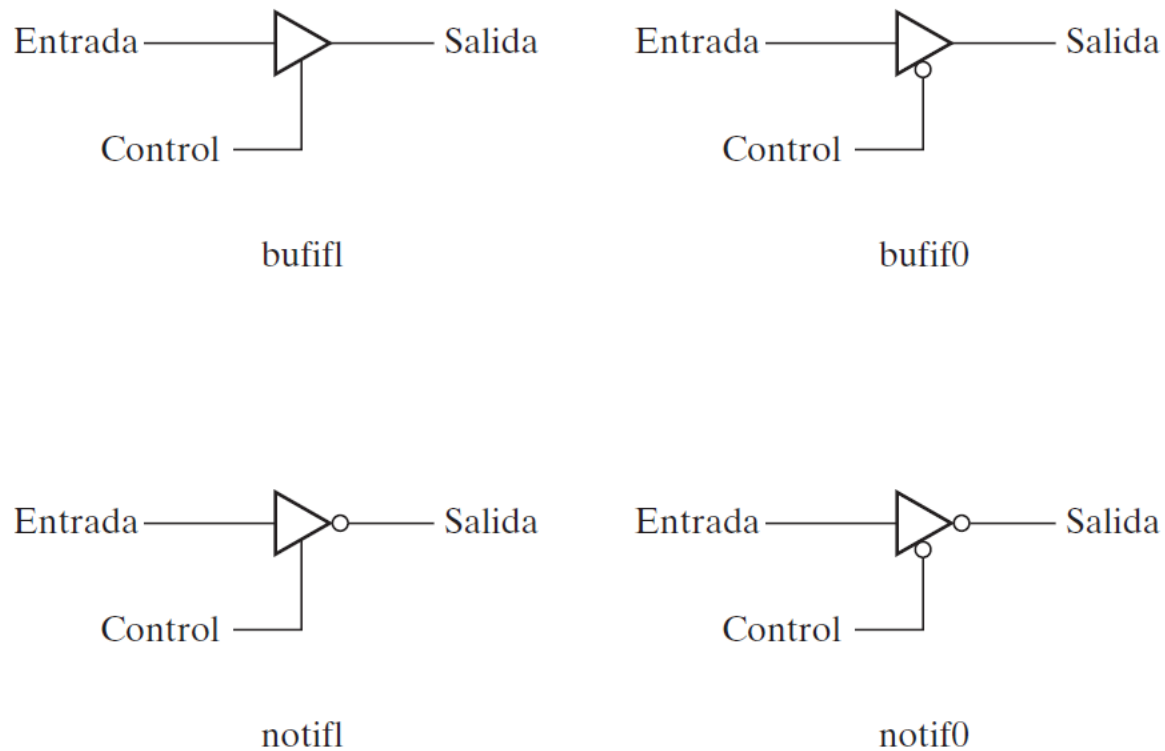


FIGURA 4-31

Compuertas de tres estados

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado a nivel de Compuertas

- Lógica con tercer estado.

 


FIGURA 4-32

Multiplexor de 2 líneas a 1 con búferes de tres estados

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado a nivel de Compuertas

- Lógica con tercer estado.

```
module muxtri (A,B,select,OUT);  
    input A,B,select;  
    output OUT;  
    tri OUT;  
    bufif1 (OUT,A,select);  
    bufif0 (OUT,B,select);  
endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado de Flujo de Datos


Tabla 4-10

Operadores de Verilog HDL

Símbolo	Operación
+	Suma binaria
−	Resta binaria
&	AND bit por bit
	OR bit por bit
^	XOR bit por bit
~	NOT bit por bit
==	Igualdad
>	Mayor que
<	Menor que
{ }	Concatenación
? :	Condicional

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado de Flujo de Datos

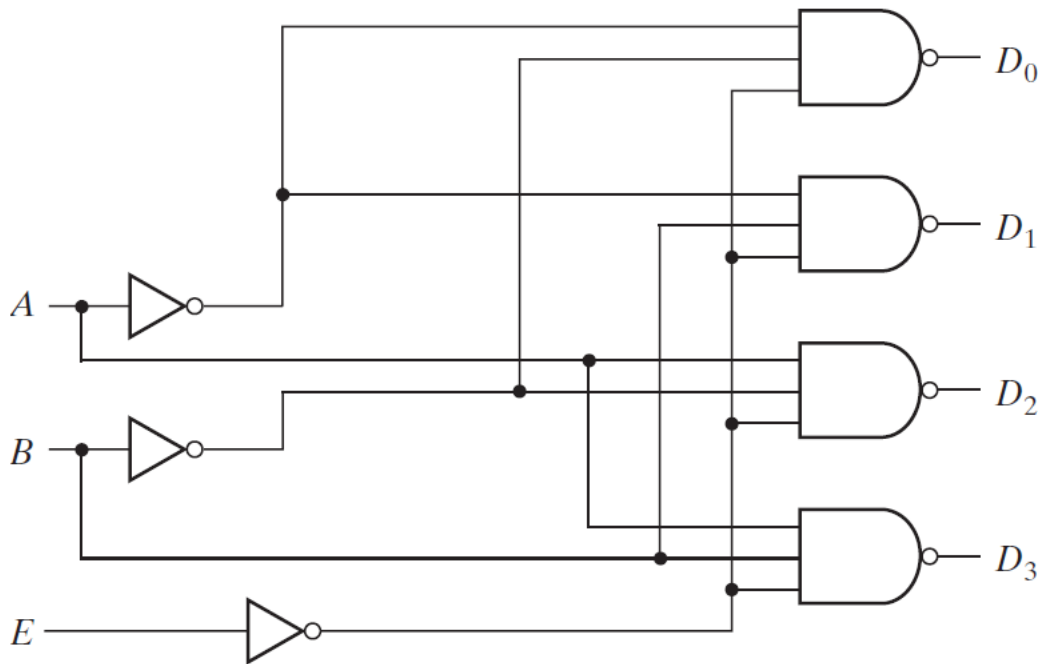

a) Diagrama lógico

<i>E</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>D</i> ₀	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₃
1	<i>X</i>	<i>X</i>	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

b) Tabla de verdad

FIGURA 4-19

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado de Flujo de Datos

Ejemplo HDL 4-3

```
//Descripción de flujo de datos del decodificador de 2 a 4
//Véase la figura 4-9
module decoder_df (A,B,E,D);
    input A,B,E;
    output [0:3] D;
    assign D[0] = ~(~A & ~B & ~E),
           D[1] = ~(~A & B & ~E),
           D[2] = ~(A & ~B & ~E),
           D[3] = ~(A & B & ~E);
endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado de Flujo de Datos

Ejemplo HDL 4-4

```
//Descripción de flujo de datos de un sumador de 4 bits
module binary_adder (A,B,Cin,SUM,Cout);
    input [3:0] A,B;
    input Cin;
    output [3:0] SUM;
    output Cout;
    assign {Cout,SUM} = A + B + Cin;
endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado de Flujo de Datos

Ejemplo HDL 4-5

```
//Descripción de flujo de datos de un comparador de 4 bits
module magcomp (A,B,ALSB,AGTB,AEQB);
    input [3:0] A,B;
    output ALTB,AGTB,AEQB;
    assign ALTB=(A < B),
           AGTB = (A > B),
           AEQB = (A == B);
endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado de Flujo de Datos

Ejemplo HDL 4-6

```
//Descripción de flujo de datos del multiplexor 2 a 1
module mux2x1_df (A,B,select,OUT);
    input A,B,select;
    output OUT;
    assign OUT = select ? A : B;
endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado de Comportamiento

Ejemplo HDL 4-7

```
//Descripción de comportamiento del multiplexor 2 a 1
module mux2x1_bh(A,B,select,OUT);
    input A,B,select;
    output OUT;
    reg OUT;
    always @ (select or A or B)
        if (select == 1) OUT = A;
        else OUT = B;
endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

Modelado de Comportamiento

Ejemplo HDL 4-8

```
//Descripción de comportamiento del multiplexor 4 a 1
//Describe la tabla de función de la figura 4-25b).
module mux4x1_bh (i0,i1,i2,i3,select,y);
    input i0,i1,i2,i3;
    input [1:0] select;
    output y;
    reg y;
    always @ (i0 or i1 or i2 or i3 or select)
        case (select)
            2'b00: y = i0;
            2'b01: y = i1;
            2'b10: y = i2;
            2'b11: y = i3;
        endcase
endmodule
```

TEST BENCHS

module nombreprueba.

Declarar identificadores locales **reg** y **wire**.

Crear ejemplares del módulo de diseño a probar.

Generar estímulos con enunciados **initial** y **always**.

Exhibir la respuesta de salida.

endmodule

TEST BENCHES

Módulo de estímulo

Módulo de diseño

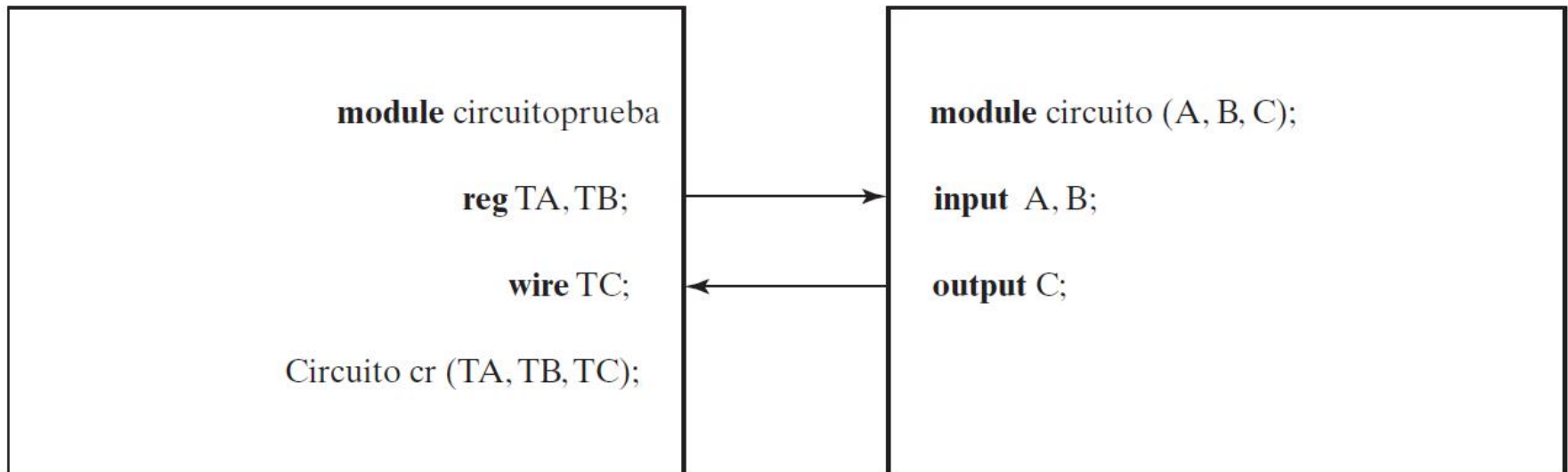


FIGURA 4-33

Interacción de los módulos de estímulo y de diseño

TEST BENCHS

\$display—exhibir una vez el valor de variables o cadenas con un retorno de fin de línea,

\$write—igual que **\$display** pero sin pasar a la siguiente línea,

\$monitor—exhibe variables cada vez que un valor cambia durante una simulación,

\$time—muestra el tiempo de simulación,

\$finish—termina la simulación.

La sintaxis de **\$display**, **\$write** y **\$monitor** tiene la forma

Nombre-tarea (especificación de formato, lista argumentos);

```
$display (%d %b %b, C, A, B) ;
```

```
$display ("tiempo = %0d A = %b B = %b", $tiempo, A, B);
```

```
tiempo = 3    A = 10    B = 1
```

TEST BENCHS

```
//Estímulo para mux2x1_df.  
module testmux;  
    reg TA,TB,TS;    //entradas para mux  
    wire Y;          //salida de mux  
    mux2x1_df mx (TA,TB,TS,Y);    // crear un ejemplar mux  
        initial  
            begin  
                TS = 1; TA = 0; TB = 1;  
                #10 TA = 1; TB = 0;  
                #10 TS = 0;  
                #10 TA = 0; TB = 1;  
            end  
        initial  
            $monitor("select = %b A = %b B = %b OUT = %b time = %0d",  
                TS, TA, TB, Y, $time);  
endmodule
```

TEST BENCHS

```
//Descripción de flujo de datos de multiplexor de 2 a 1
//del ejemplo 4-6
module mux2x1_df (A,B,select,OUT);
    input A,B,select;
    output OUT;
    assign OUT = select ? A : B;
endmodule
```

Simulation log:

```
select = 1 A = 0 B = 1 OUT = 0 tiempo = 0
select = 1 A = 1 B = 0 OUT = 1 tiempo = 10
select = 0 A = 1 B = 0 OUT = 0 tiempo = 20
select = 0 A = 0 B = 1 OUT = 1 tiempo = 30
```

TEST BENCHS

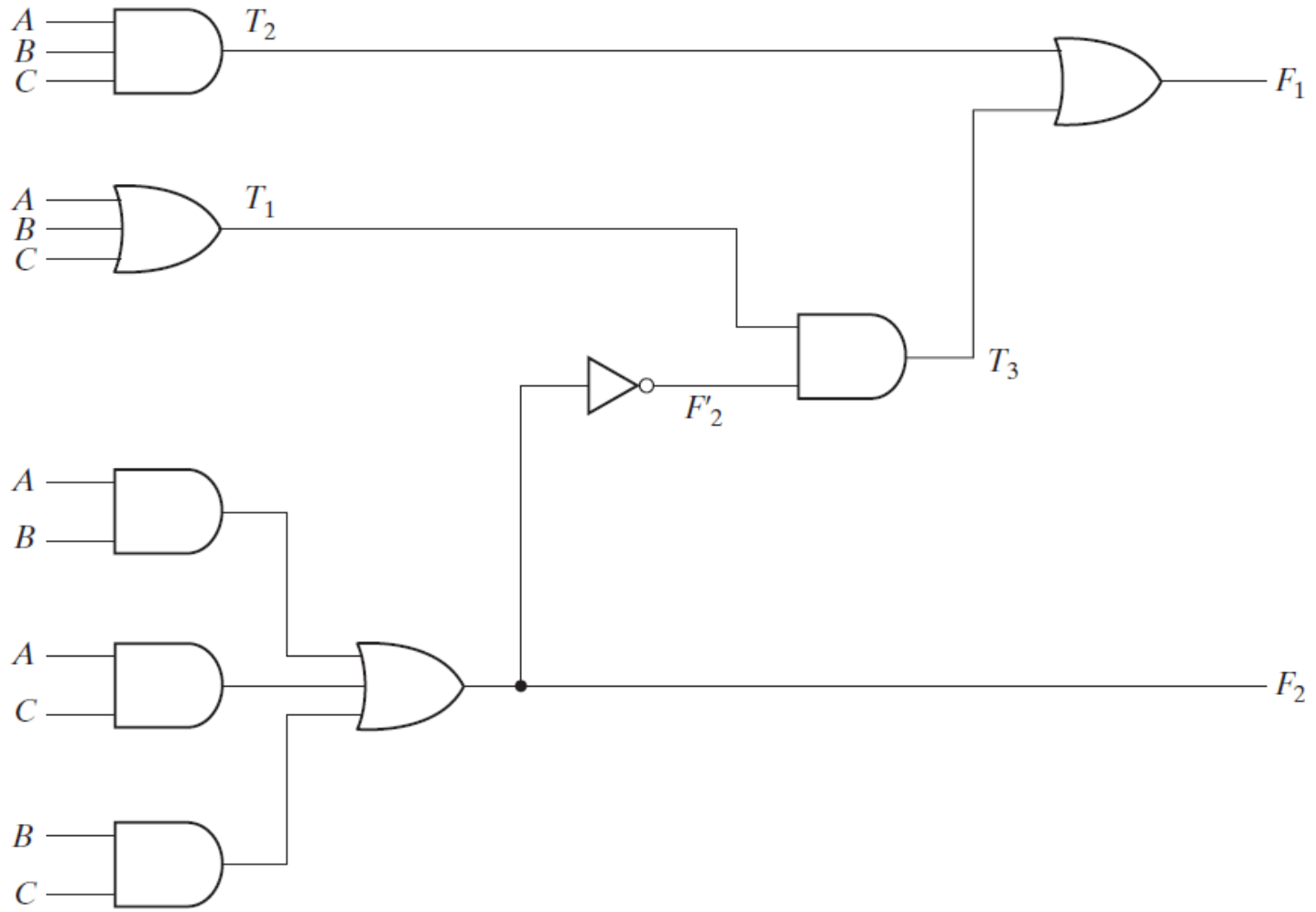


FIGURA 4-2

Diagrama lógico para el ejemplo de análisis

TEST BENCHS

Ejemplo HDL 4-10

```
//Descripción a nivel de compuertas del circuito de la figura 4-2
module analysis (A,B,C,F1,F2);
    input    A,B,C;
    output   F1,F2;
    wire     T1,T2,T3,F2not,E1,E2,E3;
    or  g1 (T1,A,B,C);
    and g2 (T2,A,B,C);
    and g3 (E1,A,B);
    and g4 (E2,A,C);
    and g5 (E3,B,C);
    or  g6 (F2,E1,E2,E3);
    not g7 (F2not,F2);
    and g8 (T3,T1,F2not);
    or  g9 (F1,T2,T3);
endmodule
```

TEST BENCHS

```
//Estímulo para analizar el circuito
module test_circuit;
    reg [2:0]D;
    wire F1,F2;
    analysis fig42(D[2],D[1],D[0],F1,F2);
    initial
        begin
            D = 3'b000;
            repeat(7)
                #10 D = D + 1'b1;
        end
    initial
        $monitor ("ABC = %b F1 = %b F2 =%b ",D, F1, F2);
endmodule
```

TEST BENCHS

Simulation log:

ABC	=	000	F1	=	0	F2	=	0
ABC	=	001	F1	=	1	F2	=	0
ABC	=	010	F1	=	1	F2	=	0
ABC	=	011	F1	=	0	F2	=	1
ABC	=	100	F1	=	1	F2	=	0
ABC	=	101	F1	=	0	F2	=	1
ABC	=	110	F1	=	0	F2	=	1
ABC	=	111	F1	=	1	F2	=	1