

# Logica combinatorial - MSI

OdC2021

# Escala de Integración Media (MSI)

A medida que la tecnología de integración se fue desarrollando, cada vez fue posible incluir más transistores en la misma área de silicio. Esto hizo que puedan fabricarse circuitos más complejos:

- Multiplexores
- Decodificadores / Codificadores
- Sumadores binarios
- etc.

# Ejercicio 8: Decodificadores

Un DECODIFICADOR es un circuito combinacional que convierte información binaria de 'N' entradas codificadas (**A**), a ' $2^N$ ' salidas únicas (**X**). Esto quiere decir que sólo una salida **X** está activa y representa el valor de las señales de entrada **A**.

Considere un Decodificador activo por bajo (salida activa = '0') con  $N=2$  y  $2^N=4$  (deco 2 x 4).

- a - Expresar las tablas de verdad de las cuatro salidas  $X_0$ ,  $X_1$ ,  $X_2$  y  $X_3$ .
- b - Encontrar las expresiones de  $X_0$ ,  $X_1$ ,  $X_2$  y  $X_3$  como suma de minitérminos y como producto de maxitérminos.
- c - Encontrar expresiones minimizadas de  $X_0$ ,  $X_1$ ,  $X_2$  y  $X_3$  utilizando el método de Karnaugh o un método algebraico.
- d - Implementar las expresiones anteriores a través del uso de compuertas lógicas.
- e - Repetir el punto (d) agregando una entrada de HABILITACIÓN (**E**) activa por bajo, de tal forma que cuando **E**='1' ninguna señal de salida permanezca habilitada.

## Ejercicio 8: Decodificadores

Un DECODIFICADOR es un circuito combinacional que convierte información binaria de 'N' entradas codificadas (**A**), a ' $2^N$ ' salidas únicas (**X**). Esto quiere decir que sólo una salida **X** está activa y representa el valor de las señales de entrada **A**.

Considere un Decodificador activo por bajo (salida activa = '0') con  $N=2$  y  $2^N=4$  (deco 2 x 4).

a - Expresar las tablas de verdad de las cuatro salidas  $X_0$ ,  $X_1$ ,  $X_2$  y  $X_3$ .

$A_1$	$A_0$	$X_3$	$X_2$	$X_1$	$X_0$
0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1

# Ejercicio 8: Decodificadores

Un DECODIFICADOR es un circuito combinacional que convierte información binaria de 'N' entradas codificadas (**A**), a '2<sup>N</sup>' salidas únicas (**X**). Esto quiere decir que sólo una salida **X** está activa y representa el valor de las señales de entrada **A**.

Considere un Decodificador activo por bajo (salida activa = '0') con N=2 y 2<sup>N</sup>=4 (deco 2 x 4).

b - Encontrar las expresiones de X<sub>0</sub>, X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> y X<sub>3</sub> como suma de minitérminos y como producto de maxitérminos.

A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>1</sub>	X <sub>0</sub>
0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1

Suma de miniterminos

$$X_0 = (A_1'.A_0)+(A_1.A_0')+(A_1.A_0)$$

$$X_1 = (A_1'.A_0')+(A_1.A_0')+(A_1.A_0)$$

$$X_2 = (A_1'.A_0')+(A_1'.A_0)+(A_1.A_0)$$

$$X_3 = (A_1'.A_0')+(A_1'.A_0)+(A_1.A_0')$$

Producto de maxiterminos

$$X_0 = (A_1+A_0)$$

$$X_1 = (A_1+A_0')$$

$$X_2 = (A_1'+A_0)$$

$$X_3 = (A_1'+A_0')$$

# Ejercicio 8: Decodificadores

Un DECODIFICADOR es un circuito combinacional que convierte información binaria de 'N' entradas codificadas (**A**), a '2<sup>N</sup>' salidas únicas (**X**). Esto quiere decir que sólo una salida **X** está activa y representa el valor de las señales de entrada **A**.

Considere un Decodificador activo por bajo (salida activa = '0') con N=2 y 2<sup>N</sup>=4 (deco 2 x 4).

c - Encontrar expresiones minimizadas de X<sub>0</sub>, X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> y X<sub>3</sub> utilizando el método de Karnaugh o un método algebraico.

A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>1</sub>	X <sub>0</sub>
0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1

		A <sub>1</sub>	
		0	1
A <sub>0</sub>	0		1
	1	1	1

		A <sub>1</sub>	
		0	1
A <sub>0</sub>	0	1	1
	1		1

		A <sub>1</sub>	
		0	1
A <sub>0</sub>	0	1	
	1	1	1

		A <sub>1</sub>	
		0	1
A <sub>0</sub>	0	1	1
	1	1	

$$X_0 = (A_1 + A_0)$$

$$X_1 = (A_1 + A_0')$$

$$X_2 = (A_1' + A_0)$$

$$X_3 = (A_1' + A_0')$$

# Ejercicio 8: Decodificadores

Un DECODIFICADOR es un circuito combinacional que convierte información binaria de 'N' entradas codificadas (**A**), a '2<sup>N</sup>' salidas únicas (**X**). Esto quiere decir que sólo una salida **X** está activa y representa el valor de las señales de entrada **A**.

Considere un Decodificador activo por bajo (salida activa = '0') con N=2 y 2<sup>N</sup>=4 (deco 2 x 4).


d - Implementar las expresiones anteriores a través del uso de compuertas lógicas.

$$X_0 = (A_1 + A_0)$$

$$X_1 = (A_1 + A_0')$$

$$X_2 = (A_1' + A_0)$$


$$X_3 = (A_1' + A_0')$$

 

## Ejercicio 9: Decodificadores (3x8 y 4x16)

Implementar un decodificador de 3 x 8 y otro de 4 x 16 a partir de decodificadores 2 x 4 activos por bajo, con entrada de habilitación (**E**) activa por bajo y compuertas lógicas.


A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	X <sub>6</sub>	X <sub>6</sub>	X <sub>5</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>1</sub>	X <sub>0</sub>
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	<b>0</b>
0	0	1	1	1	1	1	1	1	<b>0</b>	1
0	1	0	1	1	1	1	1	<b>0</b>	1	1
0	1	1	1	1	1	1	<b>0</b>	1	1	1
1	0	0	1	1	1	<b>0</b>	1	1	1	1
1	0	1	1	1	<b>0</b>	1	1	1	1	1
1	1	0	1	<b>0</b>	1	1	1	1	1	1
1	1	1	<b>0</b>	1	1	1	1	1	1	1

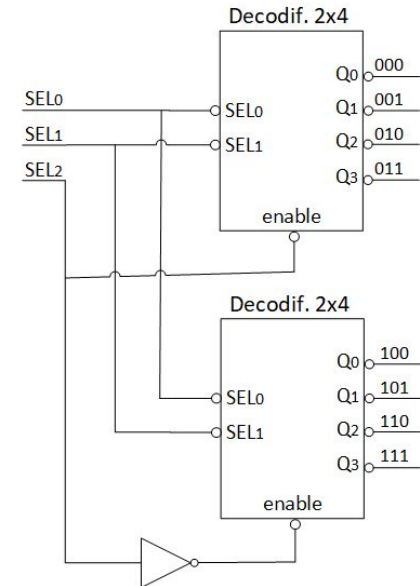


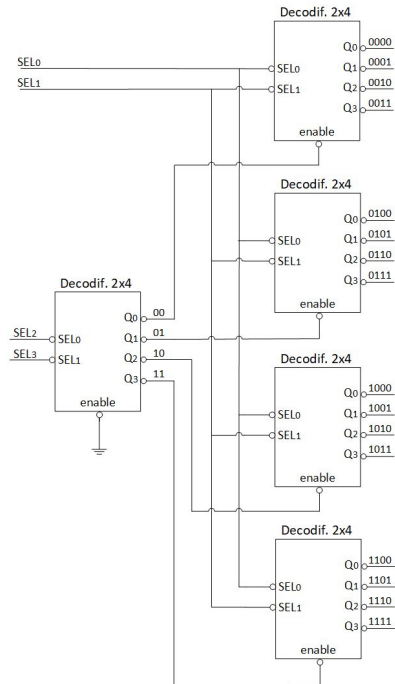
# Ejercicio 9: Decodificadores (3x8 y 4x16)

Implementar un decodificador de 3 x 8 y otro de 4 x 16 a partir de decodificadores 2 x 4 activos por bajo, con entrada de habilitación (**E**) activa por bajo y compuertas lógicas.




# Ejercicio 10: Sumador

- a - Diseñar un circuito SUMADOR COMPLETO (3 entradas:  $X$ ,  $Y$ ,  $C_{IN}$ ; 2 salidas:  $S$ ,  $C_{OUT}$ ) mediante el uso de un Decodificador de salida activa por alto y compuertas OR.
- b - Diseñar un sumador completo usando dos semisumadores y una compuerta.

# Ejercicio 10: Sumador

a - Diseñar un circuito SUMADOR COMPLETO (full adder) de 3 entradas: **X**, **Y**, **C<sub>IN</sub>** y 2 salidas: **S**, **C<sub>OUT</sub>** mediante el uso de un Decodificador de salida activa por alto y compuertas OR.

$C_{in}$	X	Y	$C_{out}$	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

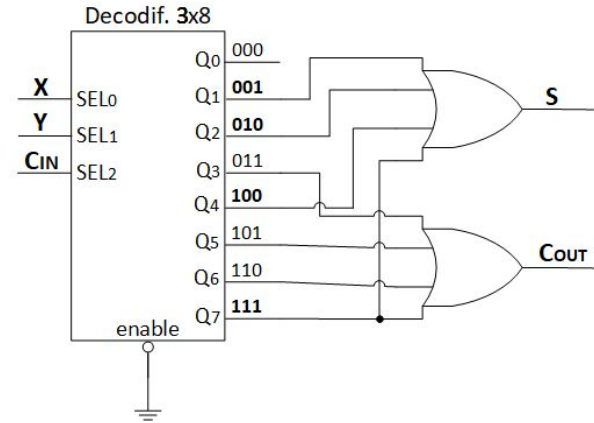


# Ejercicio 10: Sumador

b - Diseñar un sumador completo usando dos semisumadores y una compuerta.

Semisumador (half adder)



$x$	$y$	$C$	$S$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 

$$S = x \oplus y$$
$$C = xy$$
  
# Ejercicio 10: Sumador

b - Diseñar un sumador completo usando dos semisumadores y una compuerta.





# Ejercicio 11: Multiplexores

Un MULTIPLEXOR (MUX) es un circuito combinacional que selecciona información binaria de muchas entradas y la dirige a una única salida (Y), conforme al estado de las señales de selección. Si un MUX posee ' $2^N$ ' entradas de información (**D**) requiere ' $N$ ' señales de selección (**S**).

- a. Expresar la tabla de verdad de un MUX de 2 entradas y una salida, y su implementación mediante el uso de compuertas lógicas (AND, OR, NOT, NOR, NAND, etc.)
- b. Mostrar cómo se puede usar un MUX para obtener una compuerta NOT.
- c. ¿Cómo obtener un MUX de 4 entradas (y una salida) en base a multiplexores de 2 entradas?
- d. ¿Cómo obtener un multiplexor de ' $N$ ' entradas con multiplexores de 2 entradas?
  
# Ejercicio 11: Multiplexores

Un MULTIPLEXOR (MUX) es un circuito combinacional que selecciona información binaria de muchas entradas y la dirige a una única salida (Y), conforme al estado de las señales de selección. Si un MUX posee ' $2^N$ ' entradas de información (**D**) requiere '**N**' señales de selección (**S**).



# Ejercicio 11: Multiplexores

Un MULTIPLEXOR (MUX) es un circuito combinacional que selecciona información binaria de muchas entradas y la dirige a una única salida (Y), conforme al estado de las señales de selección. Si un MUX posee ' $2^N$ ' entradas de información (**D**) requiere '**N**' señales de selección (**S**).


a - Expresar la tabla de verdad de un MUX de 2 entradas y una salida, y su implementación mediante el uso de compuertas lógicas (AND, OR, NOT, NOR, NAND, etc.)

S	I <sub>1</sub>	I <sub>0</sub>	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

=

S	Y
0	I <sub>0</sub>
1	I <sub>1</sub>

$$Y = I_0 S' + I_1 S$$


 



  
# Ejercicio 11: Multiplexores

Un MULTIPLEXOR (MUX) es un circuito combinacional que selecciona información binaria de muchas entradas y la dirige a una única salida (Y), conforme al estado de las señales de selección. Si un MUX posee ' $2^N$ ' entradas de información (**D**) requiere '**N**' señales de selección (**S**).


b - Mostrar cómo se puede usar un MUX para obtener una compuerta NOT.



# Ejercicio 11: Multiplexores

Un MULTIPLEXOR (MUX) es un circuito combinacional que selecciona información binaria de muchas entradas y la dirige a una única salida (Y), conforme al estado de las señales de selección. Si un MUX posee ' $2^N$ ' entradas de información (**D**) requiere ' $N$ ' señales de selección (**S**).  
c - ¿Cómo obtener un MUX de 4 entradas (y una salida) en base a multiplexores de 2 entradas?


$s_1$	$s_0$	$Y$
0	0	$I_0$
0	1	$I_1$
1	0	$I_2$
1	1	$I_3$

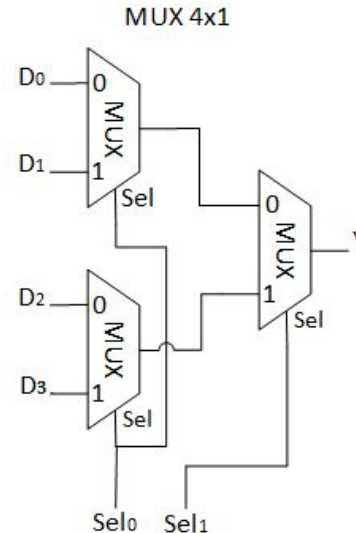
 
# Ejercicio 11: Multiplexores

Un MULTIPLEXOR (MUX) es un circuito combinacional que selecciona información binaria de muchas entradas y la dirige a una única salida (Y), conforme al estado de las señales de selección. Si un MUX posee ' $2^N$ ' entradas de información (**D**) requiere ' $N$ ' señales de selección (**S**).  
d - ¿Cómo obtener un multiplexor de ' $N$ ' entradas con multiplexores de 2 entradas?


- 1 - Se debe poner una primer columna de multiplexores (MUXes de la izquierda) hasta obtener la cantidad de entradas requeridas.
  - 2 - Luego una segunda columna de multiplexores compuesta por la mitad de multiplexores que la columna anterior.
  - 3 - Repetir esta secuencia, hasta obtener una última columna de MUX (columna de derecha) compuesta de un solo multiplexor.
- Todas las líneas de selección (Sel) de los MUX de una misma columna deben conectarse juntas, tomando el menos significativo para la primer columna de la derecha, e incrementándose hacia la derecha


 
# Ejercicio 6

Analizar los circuitos de lógica combinacional de la figura. Para cada uno:


- Escribir la función booleana correspondiente.
- Encontrar la tabla de verdad para la función obtenida.
- Obtener la función minimizada como suma de productos a partir del mapa de Karnaugh.
- Dibujar el circuito de lógica combinacional resultante del punto (c).


 
# Ejercicio 6

Analizar los circuitos de lógica combinacional de la figura. Para cada uno:

- Escribir la función booleana correspondiente.



$$F_2 = AB + AC + BC$$

$$T_1 = A + B + C$$

$$T_2 = ABC$$

$$T_3 = F_2' T_1$$

$$F_1 = T_3 + T_2$$

$$\begin{aligned} F_1 &= T_3 + T_2 = F_2' T_1 + ABC = (AB + AC + BC)'(A + B + C) + ABC \\ &= (A' + B')(A' + C')(B' + C')(A + B + C) + ABC \\ &= (A' + B'C')(AB' + AC' + BC' + B'C) + ABC \\ &= A'BC' + A'B'C + AB'C' + ABC \end{aligned}$$