 


MINIMIZACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS

MÉTODO GRÁFICOS DE KARNAUGH

Libro de Base para este Tema

- Para facilitar el seguimiento del tema nos basaremos fielmente en el siguiente libro



Libro de Base para este Tema

- Entiendo que está en Biblioteca y si no por favor pídanlo a los profesores del práctico.

DISEÑO DIGITAL

TERCERA EDICIÓN

M. Morris Mano

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LOS ANGELES

TRADUCCIÓN

Roberto Escalona García
Ingeniero Químico
Universidad Nacional Autónoma de México

REVISIÓN TÉCNICA

Gonzalo Duchén Sánchez
Sección de Estudios de Postgrado e Investigación
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Unidad Culhuacán
Instituto Politécnico Nacional

Libro de Base para este Tema

- En particular este tema se desarrolla en el capítulo 3 del libro:



PREFACIO		ix
1	SISTEMAS BINARIOS	1
1-1	Sistemas digitales	1
1-2	Números binarios	3
1-3	Conversiones de base numérica	5
1-4	Números octales y hexadecimales	7
1-5	Complementos	9
1-6	Números binarios con signo	13
1-7	Códigos binarios	16
1-8	Almacenamiento binario y registros	24
1-9	Lógica binaria	27
2	ÁLGEBRA BOOLEANA Y COMPUERTAS LÓGICAS	33
2-1	Definiciones básicas	33
2-2	Definición axiomática del álgebra booleana	34
2-3	Teoremas y propiedades básicos del álgebra booleana	37
2-4	Funciones booleanas	40
2-5	Formas canónicas y estándar	44
2-6	Otras operaciones lógicas	51
2-7	Compuertas lógicas digitales	53
2-8	Circuitos integrados	59
3	MINIMIZACIÓN EN EL NIVEL DE COMPUERTAS	64
3-1	El método del mapa	64
3-2	Mapa de cuatro variables	70

Mapa de 2 Variables

m_0	m_1
m_2	m_3

a)

		y	
		$\overline{}$	
		0	1
x	0	$x'y'$	$x'y$
	1	xy'	xy

b)

FIGURA 3-1
Mapa de dos variables

Mapa de 2 Variables

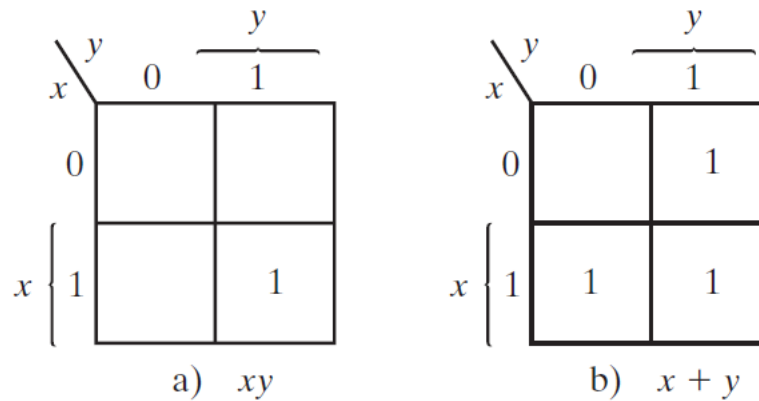


FIGURA 3-2

Representación de funciones en el mapa

Mapa de 3 Variables

66 Capítulo 3 Minimización en el nivel de compuertas

m_0	m_1	m_3	m_2
m_4	m_5	m_7	m_6

a)

		y					
		xz		00	01	11	10
x	0	$x'y'z'$	$x'y'z$	$x'yz$	$x'yz'$		
	1	$xy'z'$	$xy'z$	xyz	xyz'	z	

b)

FIGURA 3-3
Mapa de tres variables

Mapa de 3 Variables

		yz		y	
		00	01	11	10
x	0			1	1
	1	1	1		

FIGURA 3-4

Mapa para el ejemplo 3-1; $F(x, y, z) = \sum(2, 3, 4, 5) = x'y + xy'$

EJEMPLO 3-1

Simplifique la función booleana

$$F(x, y, z) = \sum(2, 3, 4, 5)$$

Mapa de 3 Variables

68 Capítulo 3 Minimización en el nivel de compuertas

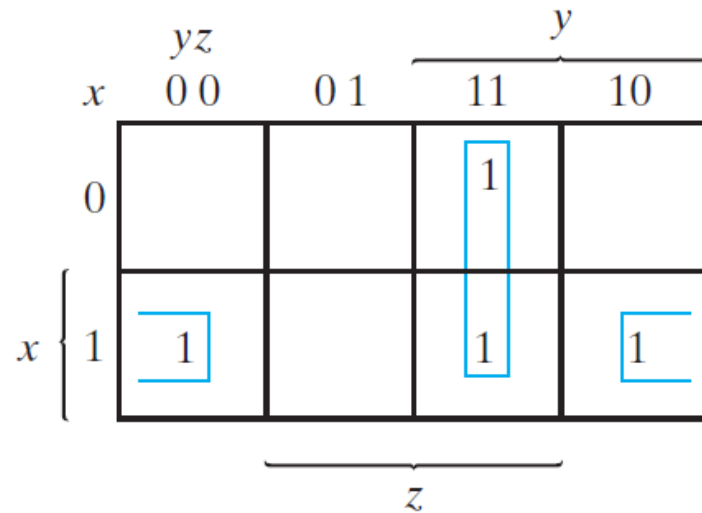


FIGURA 3-5

Mapa para el ejemplo 3-2; $F(x, y, z) = \Sigma(3, 4, 6, 7) = yz + xz'$

Mapa de 3 Variables

Sección 3-1 El método del mapa 69

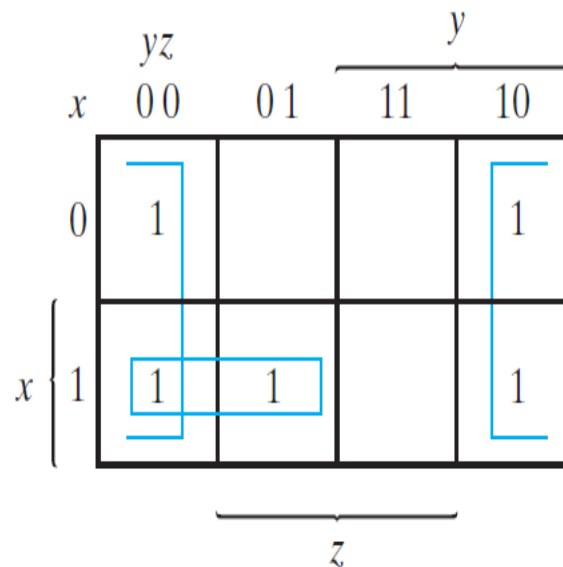


FIGURA 3-6

Mapa para el ejemplo 3-3; $F(x, y, z) = \Sigma(0, 2, 4, 5, 6) = z' + xy'$

Mapa de 3 Variables

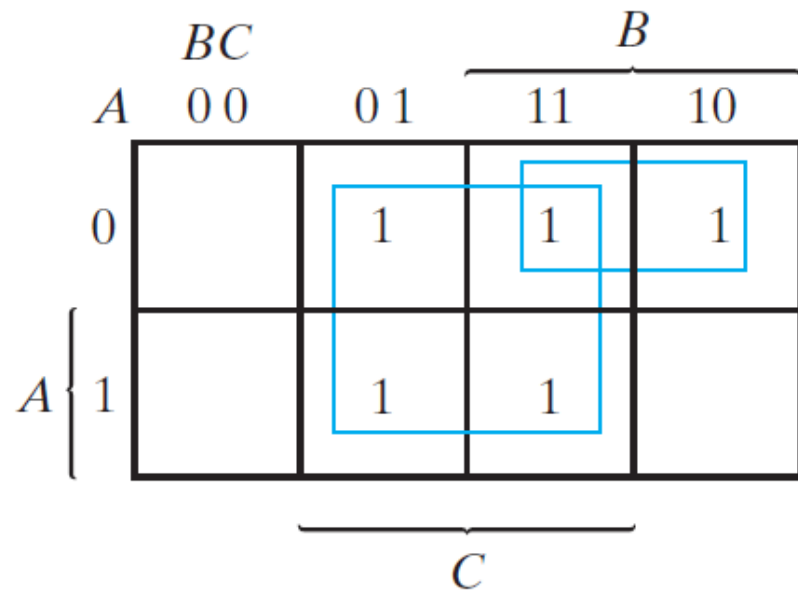


FIGURA 3-7

Mapa para el ejemplo 3-4; $A'C + A'B + AB'C + BC = C + A'B$

Mapa de 4 Variables

m_0	m_1	m_3	m_2
m_4	m_5	m_7	m_6
m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

a)

		yz		y	
		00	01	11	10
w	wx	$w'x'y'z'$	$w'x'y'z$	$w'x'yz$	$w'x'yz'$
	00	$w'xy'z'$	$w'xy'z$	$w'xyz$	$w'xyz'$
	01	$wxy'z'$	$wxy'z$	$wxyz$	$wxyz'$
	11	$wx'y'z'$	$wx'y'z$	$wx'yz$	$wx'yz'$
	10	$wx'y'z'$	$wx'y'z$	$wx'yz$	$wx'yz'$
	10				

z

b)

FIGURA 3-8

Mapa de cuatro variables

Mapa de 4 Variables

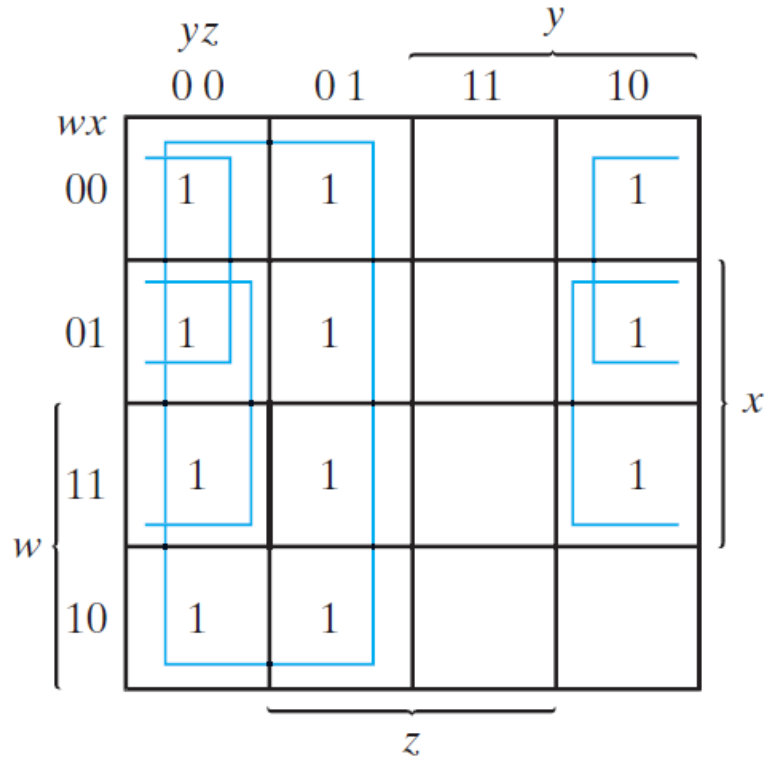


FIGURA 3-9

Mapa para el ejemplo 3-5; $F(w, x, y, z) = \sum(0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$
 $= y' + w'z' + xz'$

Mapa de 4 Variables


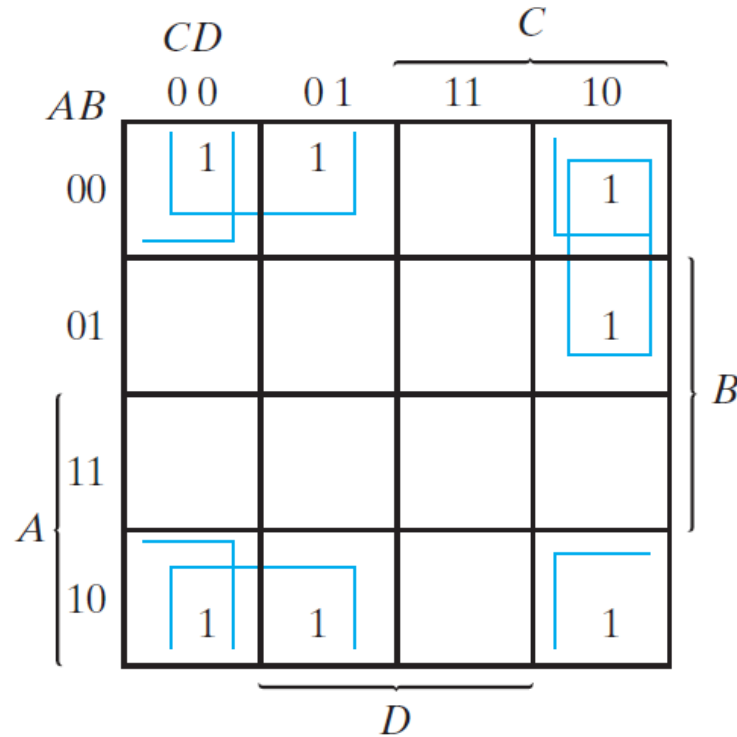



FIGURA 3-10

Mapa para el ejemplo 3-6; $A'B'C' + B'CD' + A'BCD' + AB'C' = B'D' + B'C' + A'CD'$

Mapa de 4 Variables

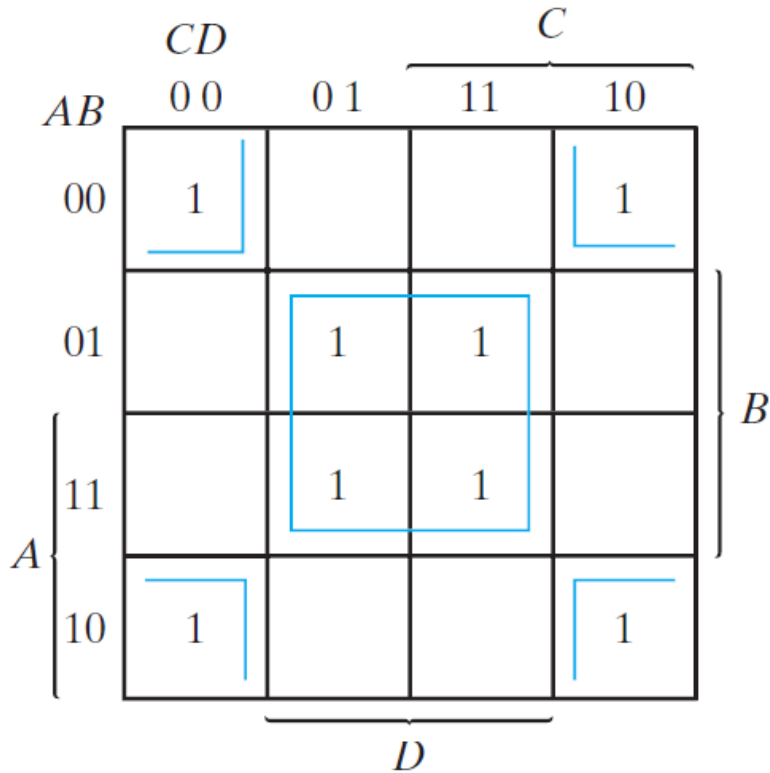

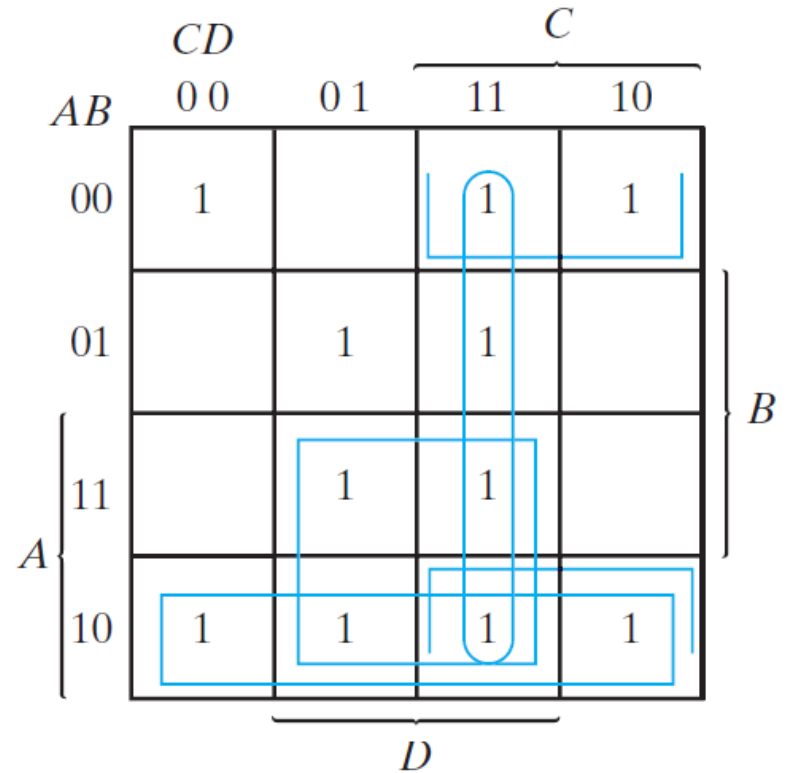a) Implicantes primos esenciales
 BD y $B'D'$



b) Implicantes primos CD , $B'C$
 AD y AB'

FIGURA 3-11

Simplificación empleando implicantes primos

Mapa de 5 Variables

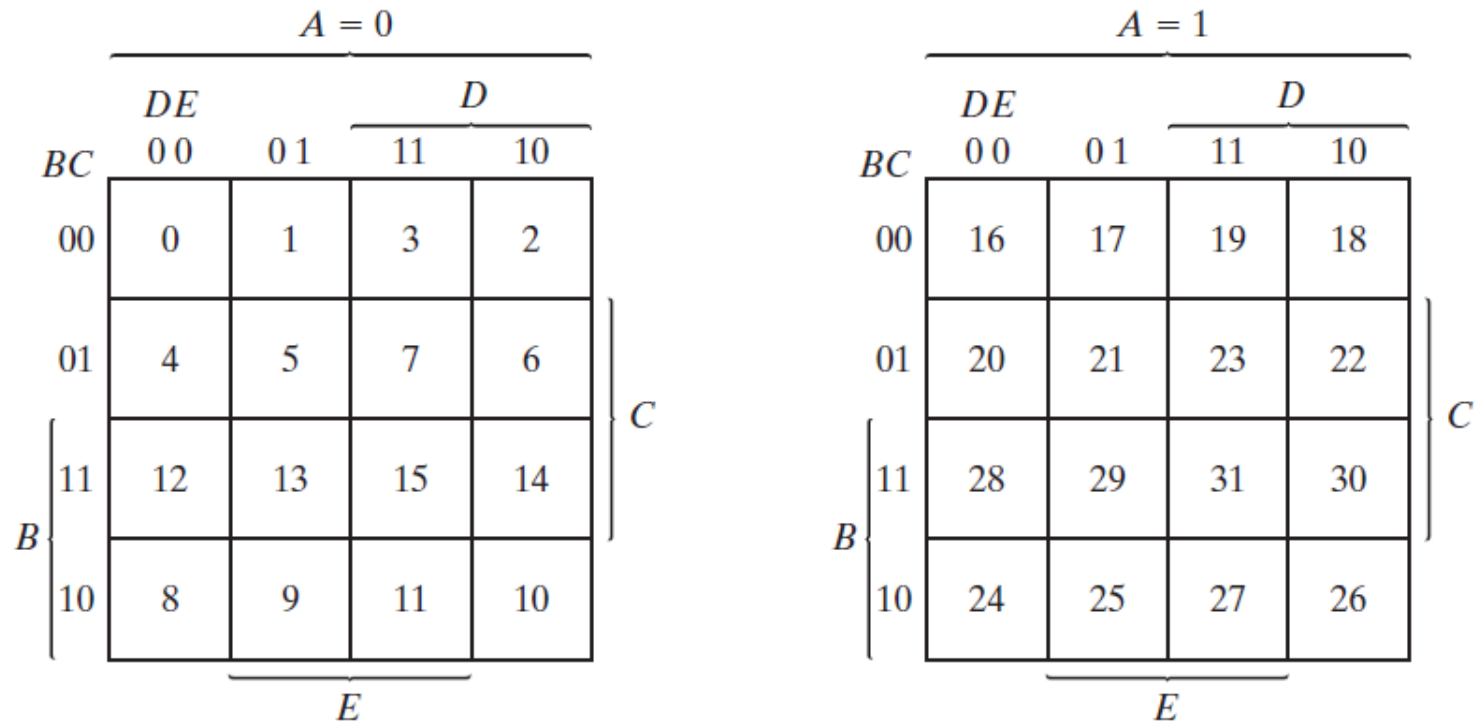


FIGURA 3-12

Mapa de cinco variables

Mapa de 5 Variables

76 Capítulo 3 Minimización en el nivel de compuertas

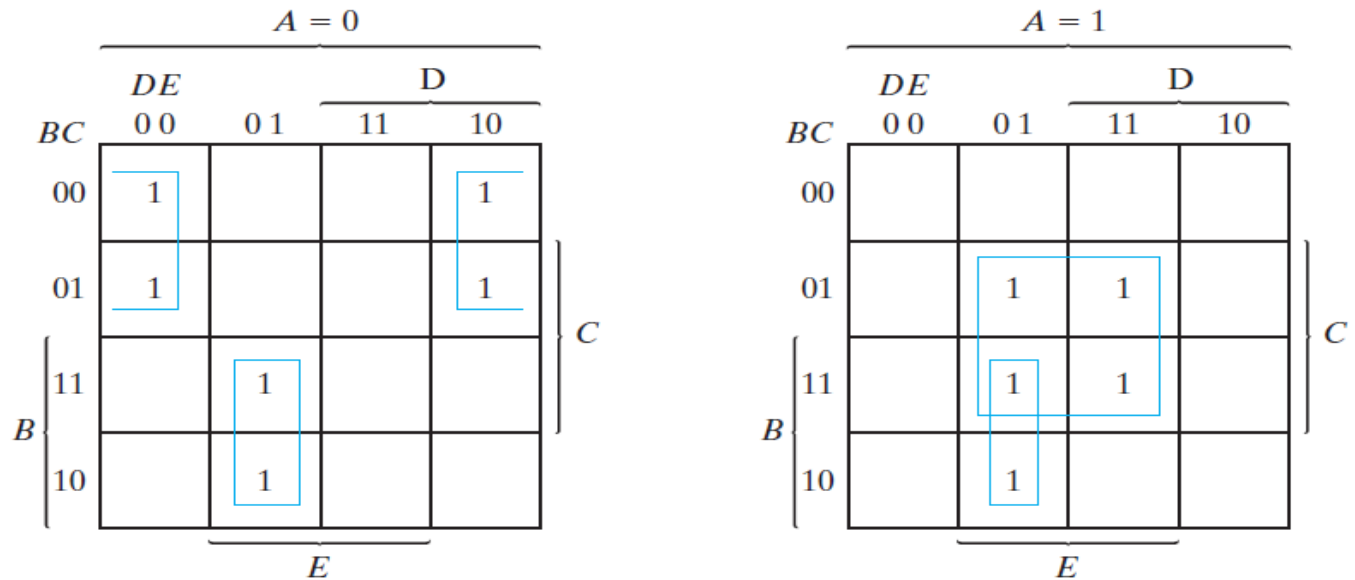


FIGURA 3-13

Mapa para el ejemplo 3-7; $F = A'B'E' + BD'E + ACE$

EJEMPLO 3-7

Simplifique la función booleana

$$F(A, B, C, D, E) = (0, 2, 4, 6, 9, 13, 21, 23, 25, 29, 31)$$

Suma de Productos y Producto de Sumas

- Es una aplicación directa de De Morgan

		<i>CD</i>		<i>C</i>	
		00	01	11	10
<i>AB</i>	00	1	1	0	1
	01	0	1	0	0
	11	0	0	0	0
	10	1	1	0	1


Diagram illustrating a 4x4 Karnaugh map for variables A, B, C, and D. The map shows the values of the function F(A, B, C, D) for all combinations of A and B (rows) and C and D (columns). The map is labeled with *AB* on the left and *CD* on top. The values are 1 for (00,00), (00,01), (01,00), (01,01), (10,00), (10,01), (10,10), and (10,11), and 0 for (00,11), (01,11), (01,10), (11,00), (11,01), (11,10), (11,11), and (11,10). The map is grouped into four 2x2 blocks, each labeled with a variable: *B* (top-left), *C* (top-right), *D* (bottom-left), and *A* (bottom-right).

FIGURA 3-14


Mapa para el ejemplo 3-8; $F(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$
 $= B'D' + B'C' + A'C'D = (A' + B')(C' + D')(B' + D)$

Suma de Productos y Producto de Sumas

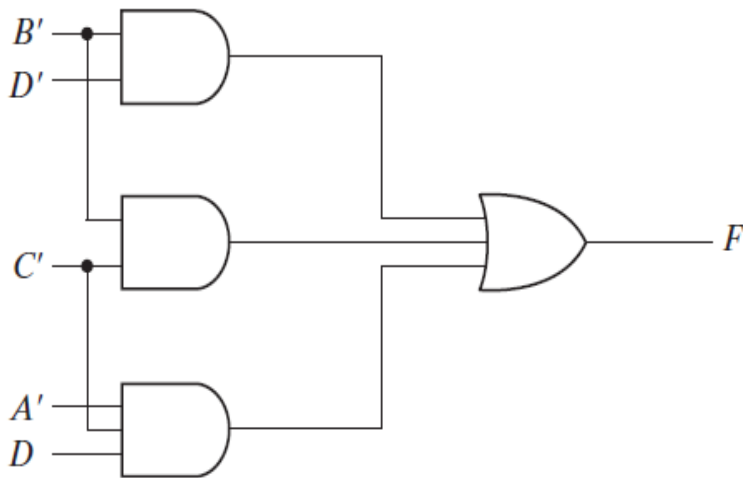78 Capítulo 3 Minimización en el nivel de compuertas



a) $F = B'D' + B'C' + A'C'D$

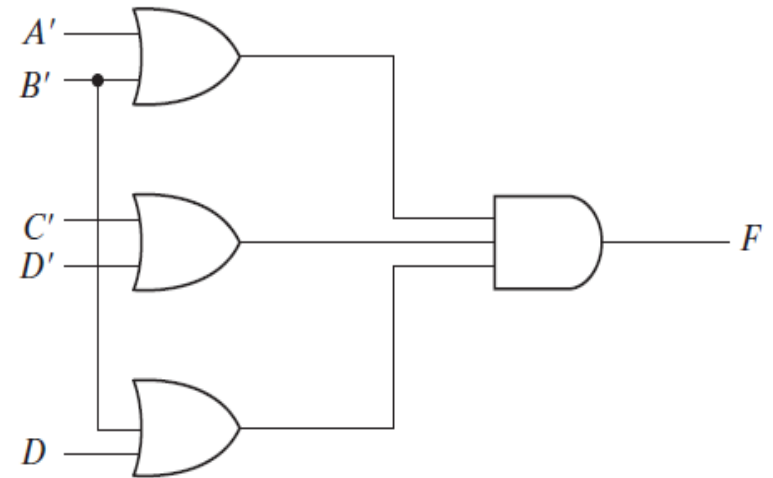

b) $F = (A' + B')(C' + D')(B' + D)$

FIGURA 3-15

Implementación con compuertas de la función del ejemplo 3-8

Condiciones Sin Cuidado o de Indiferencia (x)

Sección 3-5 Condiciones de indiferencia

81

		yz		y	
		0 0	0 1	1 1	1 0
w	x				
0 0		X	1	1	X
0 1		0	X	1	0
1 1		0	0	1	0
1 0		0	0	1	0
		z			

a) $F = yz + w'x'$

		yz		y	
		0 0	0 1	1 1	1 0
w	x				
0 0		X	1	1	X
0 1		0	X	1	0
1 1		0	0	1	0
1 0		0	0	1	0
		z			

b) $F = yz + w'z$

FIGURA 3-17

Ejemplo con condiciones de indiferencia

Implementación con NAND y NOR

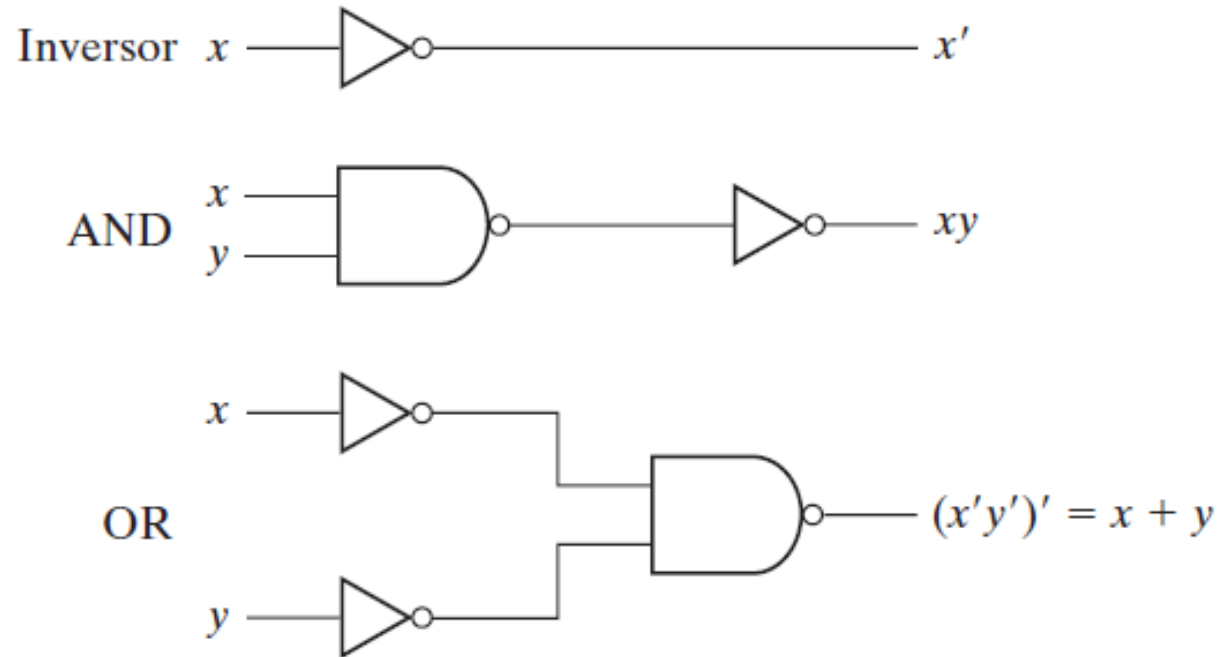



FIGURA 3-18

Operaciones lógicas con compuertas NAND


Implementación con NAND y NOR

Sección 3-6 Implementación con NAND y NOR

83

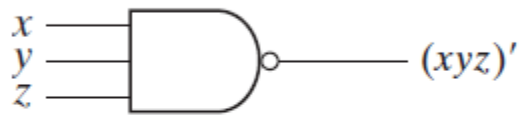

a) AND-invertir

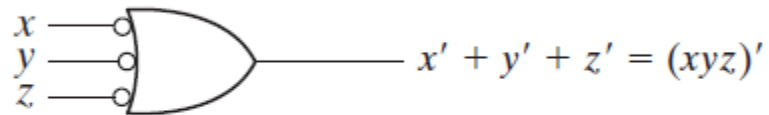

b) Invertir-OR

FIGURA 3-19

Dos símbolos gráficos para la compuerta NAND

Implementación con NAND y NOR

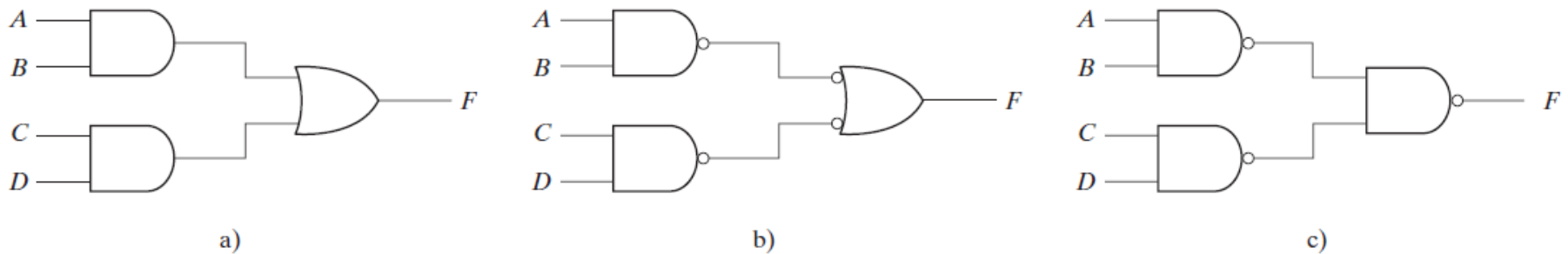


FIGURA 3-20

Tres formas de implementar $F = AB + CD$

Implementación con Nand y Nor

- También es una aplicación directa de De Morgan


 
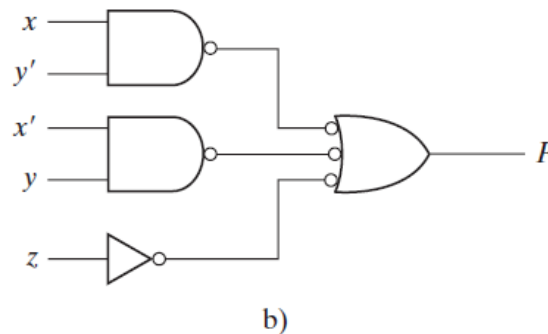
 



FIGURA 3-21
Solución del ejemplo 3-10

Implementación con Nand y Nor

 86 Capítulo 3 Minimización en el nivel de compuertas



a) Compuertas AND-OR

 


b) Compuertas NAND

FIGURA 3-22


Implementación de $F = A(CD + B) + BC'$

Implementación con Nand y Nor

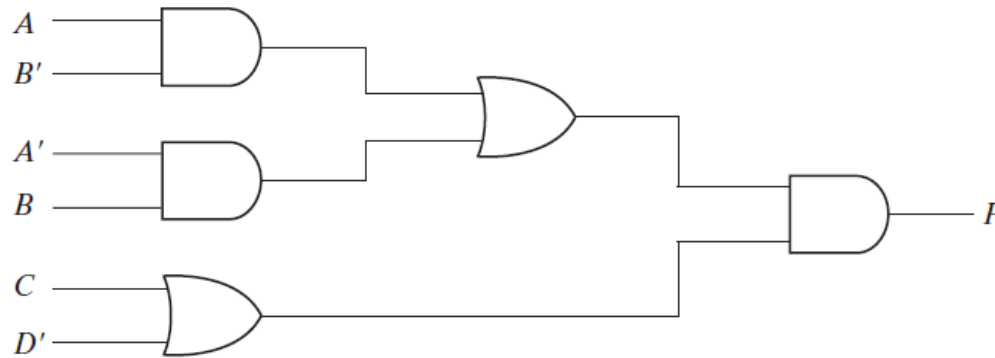Sección 3-6 Implementación con NAND y NOR 87



a) Compuertas AND-OR

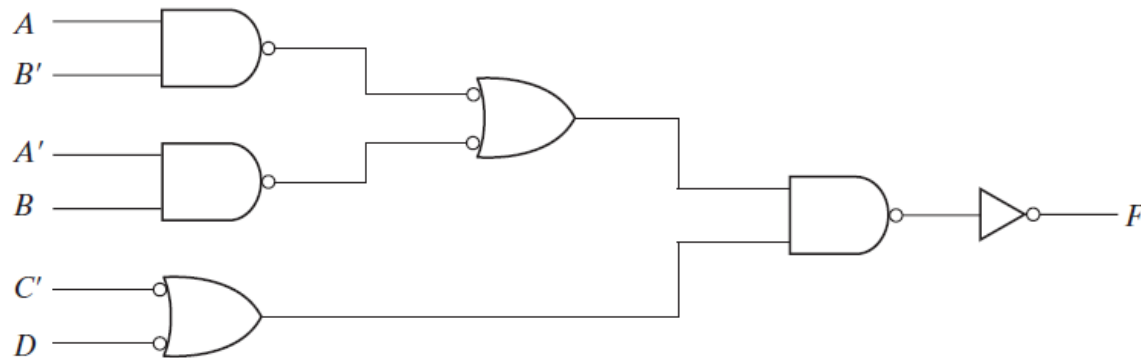

b) Compuertas NAND

FIGURA 3-23

Implementación de $F = (AB' + A'B)(C + D')$

Implementación con Nand y Nor


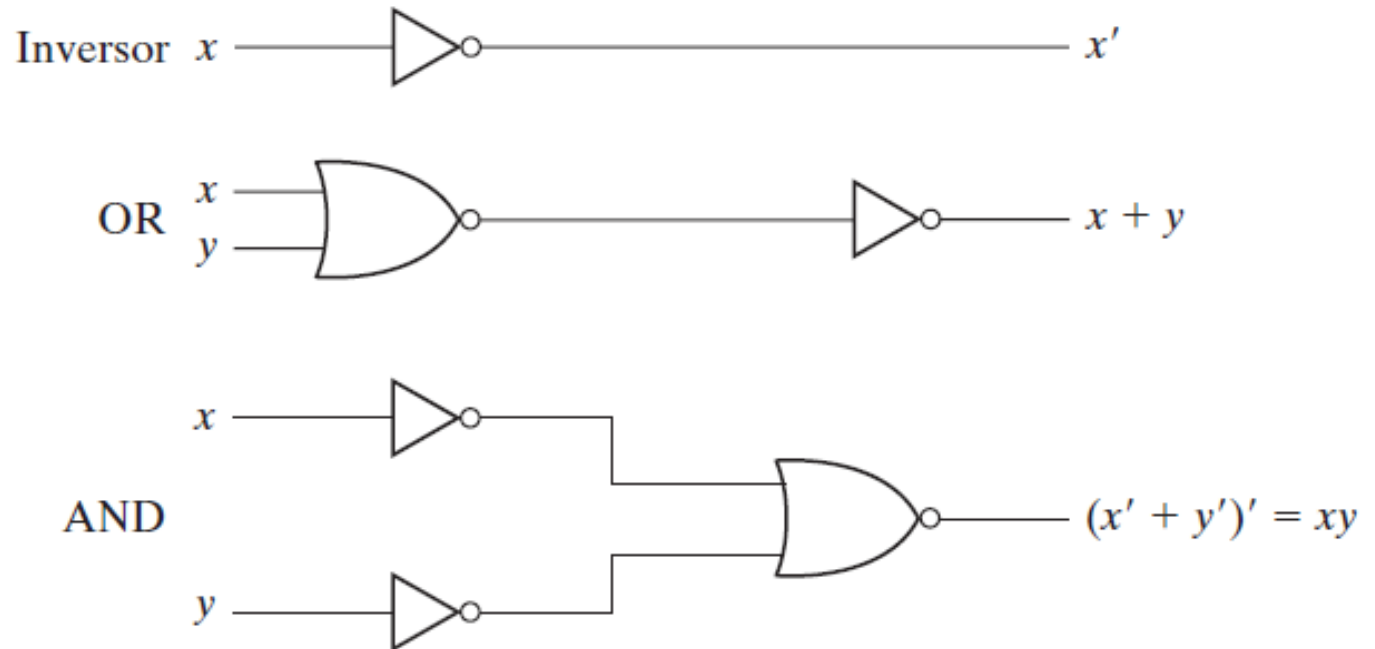


FIGURA 3-24


Operaciones lógicas con compuertas NOR

Implementación con Nand y Nor

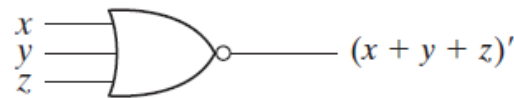88 Capítulo 3 Minimización en el nivel de compuertas



a) OR-invertir

 

b) invertir-AND

FIGURA 3-25

Dos símbolos gráficos para la compuerta NOR

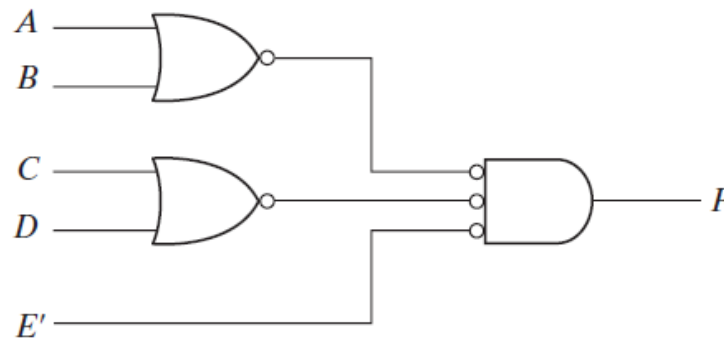


FIGURA 3-26

Implementación de $F = (A + B)(C + D)E$

Otras Implementaciones

Sección 3-7 Otras implementaciones de dos niveles

89

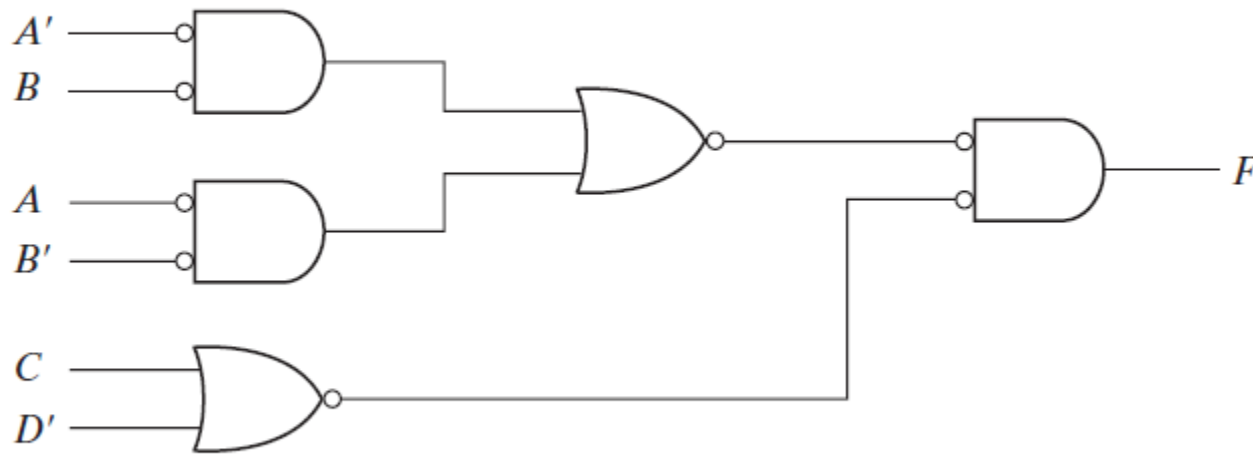



FIGURA 3-27

Implementación de $F = (AB' + A'B)(C + D')$ con compuertas NOR


Otras Implementaciones

Sección 3-7 Otras implementaciones de dos niveles


91

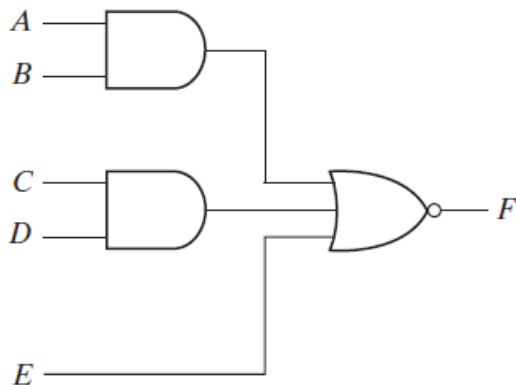

a) AND-NOR

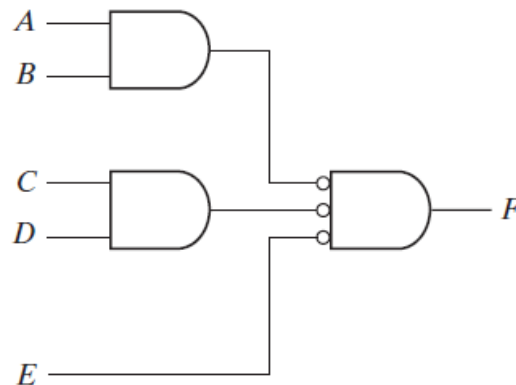

b) AND-NOR

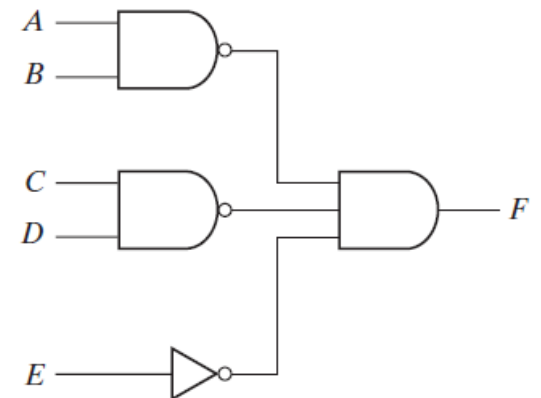


c) NAND-AND

FIGURA 3-29


Circuitos AND-OR-INVERT; $F = (AB + CD + E)'$

Otras Implementaciones


$$F = [(A + B)(C + D)E]'$$

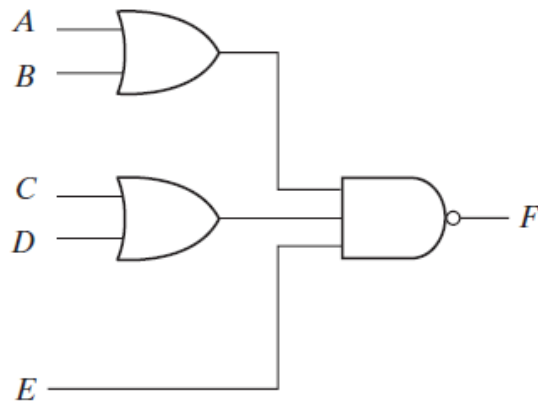

a) OR-NAND

 

b) OR-NAND

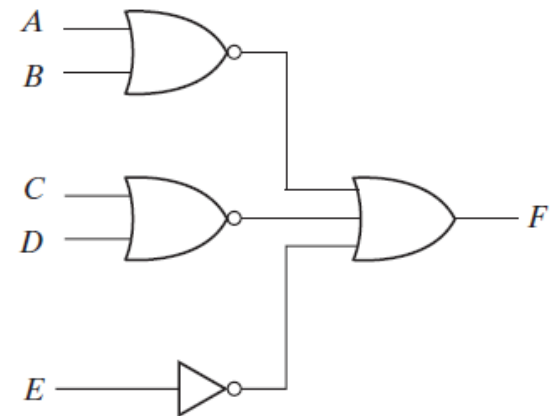

c) NOR-OR

FIGURA 3-30

Circuitos OR-AND-INVERT; $F = [(A + B)(C + D)E]'$

Función O-Exclusivo

3-8 FUNCIÓN OR EXCLUSIVO

La función OR exclusivo (XOR), denotada por el símbolo \oplus , es una operación lógica que efectúa la operación booleana siguiente:

$$x \oplus y = xy' + x'y$$


Es igual a 1 si sólo x es igual a 1 o sólo y es igual a 1, pero no si ambas son 1. El NOR exclusivo, también llamado equivalencia, realiza la operación booleana siguiente:

$$(x \oplus y)' = xy + x'y'$$


Es igual a 1 si tanto x como y son 1 o si ambas son 0. Se puede demostrar que el NOR exclusivo es el complemento del OR exclusivo con la ayuda de una tabla de verdad o por manipulación algebraica:

$$(x \oplus y)' = (xy' + x'y)' = (x' + y)(x + y') = xy + x'y'$$

Función O-Exclusivo

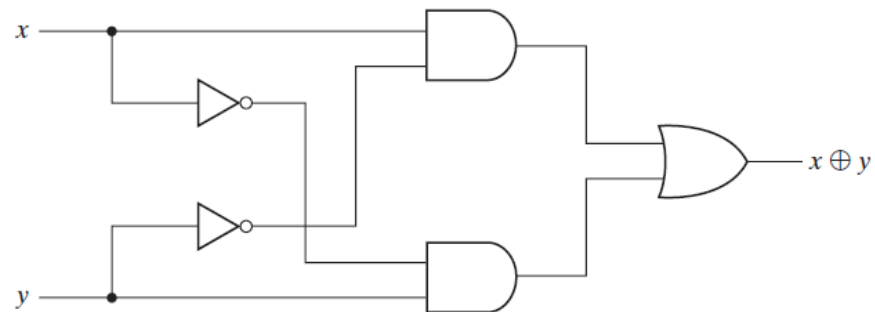

a) Con compuertas AND-OR-NOT

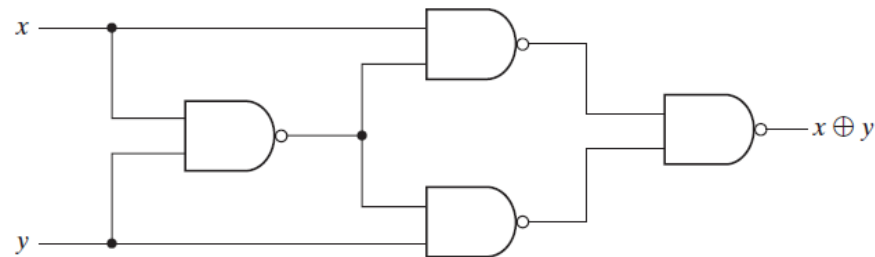

b) Con compuertas NAND

FIGURA 3-32
Implementaciones del OR exclusivo

Funciones Par e Impar

96 Capítulo 3 Minimización en el nivel de compuertas

		BC		B	
		00	01	11	10
A	0		1		1
A	1	1		1	

C

a) Función impar
 $F = A \oplus B \oplus C$

		BC		B	
		00	01	11	10
A	0	1		1	
A	1		1		1

C


b) Función par
 $F = (A \oplus B \oplus C)'$

FIGURA 3-33


Mapa para una función OR exclusivo de tres variables

Funciones Par e Impar
 
$$\begin{aligned} A \oplus B \oplus C &= (AB' + A'B)C' + (AB + A'B')C \\ &= AB'C' + A'BC' + ABC + A'B'C \\ &= \Sigma(1, 2, 4, 7) \end{aligned}$$



a) Función impar de tres entradas

 

b) Función par de tres entradas

FIGURA 3-34

Diagrama lógico de funciones impar y par

Función Par e Impar

		CD		C	
		00	01	11	10
AB	00		1		1
	01	1		1	
	11		1		1
	10	1		1	

D

B

a) Función impar
 $F = A \oplus B \oplus C \oplus D$

		CD		C	
		00	01	11	10
AB	00	1		1	
	01		1		1
	11	1		1	
	10		1		1

D

B

b) Función par
 $F = (A \oplus B \oplus C \oplus D)'$

FIGURA 3-35

Mapa de una función OR exclusivo de cuatro variables

Función Par e Impar

$$\begin{aligned} A \oplus B \oplus C \oplus D &= (AB' + A'B) \oplus (CD' + C'D) \\ &= (AB' + A'B)(CD + C'D') + (AB + A'B')(CD' + C'D) \\ &= \Sigma(1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14) \end{aligned}$$

Generador de Paridad Par


98 Capítulo 3 Minimización en el nivel de compuertas

Tabla 3-4


Tabla de verdad de un generador de paridad par

Mensaje de tres bits			Bit de paridad
<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	<i>P</i>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Generador de Paridad Par

 

a) Generador de paridad par de tres bits

 

b) Verificador de paridad par de cuatro bits

FIGURA 3-36

Diagrama lógico de un generador y un verificador de paridad

Generador de Paridad

Tabla 3-5

Tabla de verdad de un verificador de paridad par

Cuatro bits recibidos				Verificador de errores de paridad
<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	<i>P</i>	<i>C</i>
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Lenguajes de Descripción de Hardware

Ejemplo HDL 3-1

```
//Descripción del circuito simple de la fig. 3-37
module circuito_smpl(A,B,C,x,y);
    input A,B,C;
    output x,y;
    wire e;
    and g1(e,A,B);
    not g2(y,C);
    or g3(x,e,y);
endmodule
```

 


FIGURA 3-37

Circuito para ilustrar HDL

Lenguajes de Descripción de Hardware

102 Capítulo 3 Minimización en el nivel de compuertas

Retardos de compuerta

Cuando se usa HDL para hacer simulaciones, tal vez sea necesario especificar la magnitud del retardo que hay entre la entrada y la salida de las compuertas. En Verilog, el retardo se especifica en términos de *unidades de tiempo* y el símbolo #. La asociación de la unidad de tiempo con el tiempo físico se efectúa con la directriz de compilador **``timescale`**. (Las directrices al compilador inician con el símbolo ` (acento grave).) Tales directrices se especifican antes de declarar módulos. Un ejemplo de directriz de escala de tiempo es:

```
`timescale 1ns/100ps
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

Ejemplo HDL 3-2

```
//Descripción de circuito con retardo
module circuito_con_retardo(A,B,C,x,y);
    input A,B,C;
    output x,y;
    wire e;
    and #(30) g1(e,A,B);
    or #(20) g3(x,e,y);
    not #(10) g2(y,C);
endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

Tabla 3-6

Salida de las compuertas después del retardo

	Unidades de tiempo	Entrada	Salida
	(ns)	ABC	y e x
Inicial	—	000	1 0 1
Cambio	—	111	1 0 1
	10	111	0 0 1
	20	111	0 0 1
	30	111	0 1 0
	40	111	0 1 0
	50	111	0 1 1

Lenguajes de Descripción de Hardware

Ejemplo HDL 3-3

```
//Estímulo para el circuito simple
module stimcrct;
reg A,B,C;
wire x,y;
circuito_con_retardo ccr(A,B,C,x,y);
initial
    begin
        A = 1'b0; B = 1'b0; C = 1'b0;
        #100
        A = 1'b1; B = 1'b1; C = 1'b1;
        #100 $finish;
    end
endmodule

//Descripción de circuito con retardo
module circuito_con_retardo (A,B,C,x,y);
    input A,B,C;
    output x,y;
    wire e;
    and #(30) g1(e,A,B);
    or #(20) g3(x,e,y);
    not #(10) g2(y,C);
endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

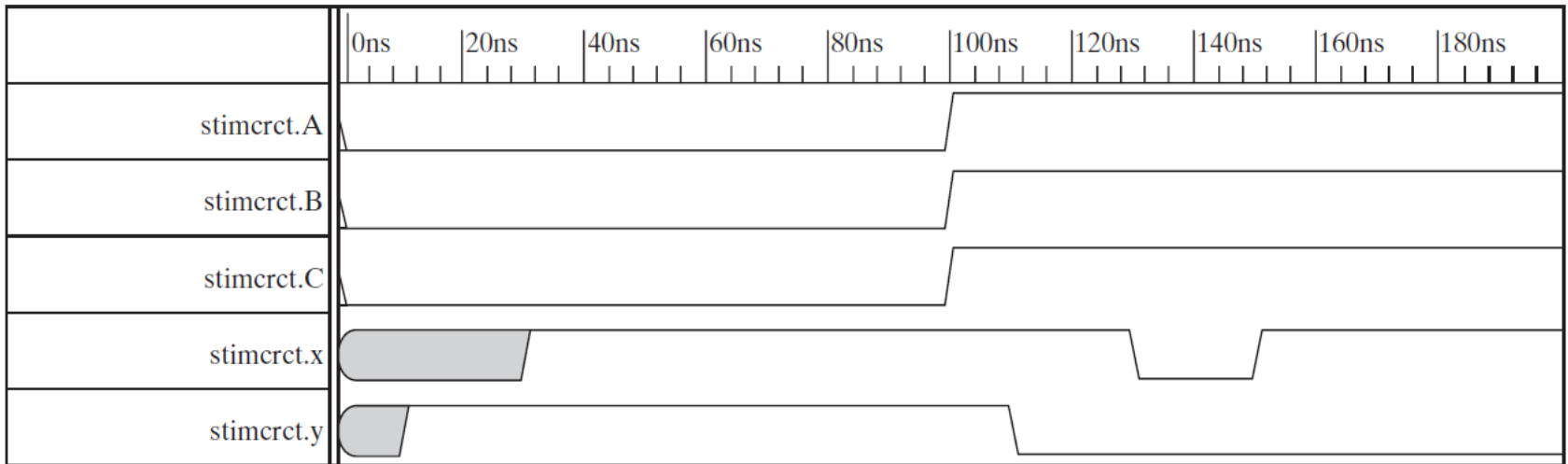


FIGURA 3-38

Salida de la simulación del ejemplo HDL 3-3

Lenguajes de Descripción de Hardware

Ejemplo HDL 3-4

```
//Circuito especificado con expresiones booleanas
module circuit_bln (x,y,A,B,C,D);
    input A,B,C,D;
    output x,y;
    assign x = A | (B & C) | (~B & D);
    assign y = (~B & C) | (B & ~C & ~D);
endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

Ejemplo HDL 3-5

```
//Primitiva definida por el usuario (UDP)
primitive crctp (x,A,B,C);
    output x;
    input A,B,C;
//Tabla de verdad para  $x(A,B,C) = \Sigma(0,2,4,6,7)$ 
    table
//      A    B    C    :    x    (Esto es sólo un comentario)
      0    0    0    :    1;
      0    0    1    :    0;
      0    1    0    :    1;
      0    1    1    :    0;
      1    0    0    :    1;
      1    0    1    :    0;
      1    1    0    :    1;
      1    1    1    :    1;
    endtable
endprimitive

//Crear una copia de la primitiva
module declare_crctp;
    reg x,y,z;
    wire w;
    crctp (w,x,y,z);
endmodule
```
